

# ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНЗИСТОРНОГО КЛЮЧА

*Цель работы:* приобретение навыков снятия характеристик транзисторного ключа.

*Программное обеспечение:* программный пакет Electronics Workbench Multisim v8.2.12.SP1.

## Ход выполнения работы

1. Соберите ключ по схеме (рис. 5.1). На вход подайте прямоугольные импульсы частотой  $f = 6 \text{ кГц}$  и амплитудой 100 мВ.

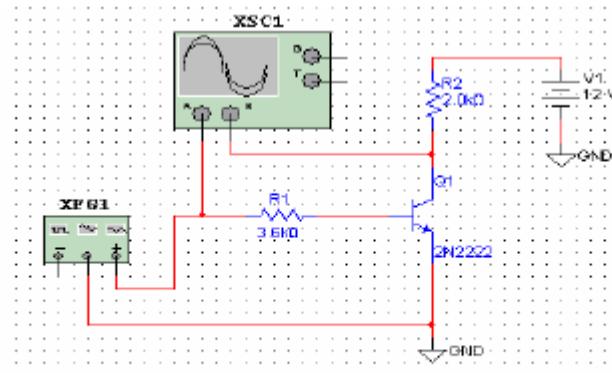


Рис. 5.1

2. Включите схему (команда **Run**) и с помощью осциллографа (рис. 5.2) определите режим работы транзистора.



Рис. 5.2

3. Увеличивая амплитуду входных импульсов  $U_{\text{вх}}$ , фиксируйте с помощью осциллографа изменение режима работы транзистора (режим отсечки – активный режим – режим насыщения). Определите величину входного напряжения, при котором транзистор полностью открывается.

4. Постройте синхронные временные диаграммы  $U_{\text{вх}}$  и  $U_{\text{вых}}$ .

### **Содержание отчета**

1. Название и цель работы.
2. Схема измерений.
3. Синхронные временные диаграммы  $U_{вх}$  и  $U_{вых}$  для режимов отсечки, активного и насыщения.
4. Выводы по работе.

### **Контрольные вопросы**

1. Объясните принцип работы транзисторного ключа.
2. Составьте схему ключа на транзисторе типа  $p-n-p$ .
3. Изобразите синхронные временные диаграммы  $U_{вх}$  и  $U_{вых}$  для ключа на транзисторе типа  $p-n-p$ .
4. Что такое ток коллектора насыщения  $I_{к.нас.}$ ?
5. Чему равно  $U_{вых}$  в режиме насыщения и в режиме отсечки?