

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМБИНАЦИОННЫХ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ СХЕМ НА ПЛИС

Цель работы

Получение базовых знаний и навыков работы с языком описания аппаратуры Verilog для проектирования комбинационных и последовательных схем на ПЛИС.

Теоретическая часть

Комбинационные и последовательные схемы

Цифровые схемы разделяются на комбинационные (combinational) и последовательные (sequential). Выходы *комбинационных схем* зависят только от текущих значений на входах; другими словами, такие схемы комбинирует текущее значение входных сигналов для вычисления значения на выходе. Поведение комбинационной логической схемы можно определить с помощью набора функций вывода. Например, логический элемент – это комбинационная схема.

Комбинационные логические элементы часто группируются в «строительные блоки», используемые для создания сложных систем. Это позволяет абстрагироваться от излишней детализации уровня логических элементов и подчеркнуть функцию «строительного блока». Мультиплексоры и дешифраторы являются часто используемыми блоками.

Схема является комбинационной, если она состоит из соединенных между собой элементов и выполнены следующие условия:

- Каждый элемент схемы сам является комбинационным;
- Каждое соединение схемы является или входом, или подсоединено к одному единственному выходу другого элемента схемы;
- Схема не содержит циклических путей: каждый путь в схеме проходит через любое соединение не более одного раза.

Логическая схема, выходное значение которой зависит от входных значений, а также от хранимой информации, называется *последовательной* логической схемой. Следовательно, последовательные логические схемы обладают памятью. Основным условием для построения последовательных схем является присутствие обратной связи.

К числу наиболее распространённых последовательных схем, которые используются, в частности, в составе аппаратных средств, относятся триггеры, а также реализуемые на их основе регистры и счётчики.

Verilog для комбинационных и последовательных схем

Для проектирования комбинационных логических схем можно использовать все три уровня абстракции в Verilog. А для проектирования последовательных схем оптимальным является уровень абстракции Behavioral. Потому что, тип данных *reg* для хранения значений используется вместе с блоком *always*, который, как мы знаем, используется при моделировании на *поведенческом* уровне.

Во время проектирования на уровне *gate-level* должно быть известно внутренняя структура комбинационной схемы. Это значит, нужно знать, на основе каких логических элементов оно было создано. Этот уровень абстракции подходит для проектирования небольших комбинационных схем.

Уровень *data flow* акцентируется на использовании сигналов, связывающих элементы комбинационной логики. Во время проектирования будут использоваться операторы побитовые, логические и тернарные. Первые два вида операторов понятны в использовании. А вот в использовании тернарного оператора есть свои нюансы. Тернарный оператор является оператором использующий три операнда. Синтаксис тернарного оператора:

$$condition ? expression1 : expression2$$

condition – это место для логического выражения. Если ответом выражение является *true*, выполняется первое выражения (*expression1*), а если *false*, то соответственно второе выражения (*expression1*). Пример использования тернарного оператора:

$$y = (x > 10) ? 1 : 0;$$

Если значение *x* будет больше 10, то *y* будет равно 1, а если *x* будет меньше 10, то *y* присвоится значение 0.

Поведенческий уровень дает возможность проектирования и комбинационных и последовательных логических схем. Операции в поведенческом проектировании концентрируются в блоке *always*. Каждый из блоков *always* предоставляет собой отдельный поток обработки данных, и все они выполняются параллельно.

При работе с простыми логическими элементами входные/ выходные значения сигналов являются одноразрядными. Но при работе с комбинационными схемами использование одноразрядных (скалярных) сигналов является недостаточным. Для решения этого используется многоразрядные сигналы (шины), называемым вектором (*vector*). *Vector* является набором скалярных сигналов. Например, если предоставить 5 разрядный сигнал *w*, его можно объявить, как

wire [4:0] *w*;

Это определяет *w* как набор из пяти сигналов *w*[4], *w*[3], *w*[2], *w*[1] и *w*[0], каждая из которых является однобитным. Когда мы объявляем вектор или порт, часть в скобках (4: 0 в приведенном выше примере) задает диапазон индекса для элементов вектора. Первое значение - это индекс самого левого элемента, а второе значение - это индекс самого правого элемента.

Проектирования схем на поведенческом уровне можно представить как составления алгоритма работы устройства. А составлений алгоритма подразумевает частое принятие решений на основе определенных условий. И, при проектировании комбинационных и последовательных схем на основе ее таблицы истинности определяется, какое значение получится на выходе. Для реализации условий в Verilog используются условные операторы *if* и *case*. Синтаксис оператора *if*:

- Первый тип условного оператора без блока *else*. Оператор выполняется или нет

```
if (< expression >) true_statement ;
```

- Второй тип условного оператора с блоком *else*. Оценивается либо утверждение истинное, либо ложное

```
if (< expression >) true_statement;  
else false_statement ;
```

- Третий вид условного оператора, вложенные *if-else-if*. Выбор из нескольких операторов, но исполняется только один из них

```
if (< expression1 >) true_statement1 ;  
else if (< expression2 >) true_statement2 ;  
else if (< expression3 >) true_statement3 ;  
...  
...  
else default_statement ;
```

Выражения < *expression* > оценивается, если оно будет истинным (1 или ненулевое значение), то выполнится *true_statement*. Однако, если это ложное (ноль), то выполняется *false_statement*. *true_statement* или *false_statement* может быть одним оператором или блоком из нескольких выражений. Блок из нескольких выражений должен быть сгруппирован, как правило, с использованием ключевых слов *begin* и *end*.

Вложенные *if-else-if* может быть громоздким, если существует много вариантов. Кратчайший вариант достижение того же результата является использование оператора *case*. Синтаксис оператора *case*:

```

case (expression)
    alternative1: statement1;
    alternative2: statement2;
    alternative3: statement3;
    ...
    ...
    default: default_statement;
endcase

```

Каждый из *statement* может быть отдельным выражением или блоком нескольких выражений. Блок из нескольких выражений должен быть сгруппирован, как правило, с использованием ключевых слов *begin* и *end*. Выражение *expression* сравнивается с альтернативами в их порядке написания. Если ни одна из альтернатив не совпадает, выполняется *default_statement*. *default_statement* является необязательным.

Проектирование схем в Verilog

Для примера комбинационной схемы возьмем схему мультиплексора 2x1 и ее таблицу истинности (рис. 1).

 


Рисунок 1. схема мультиплексора и ее таблица истинности

Проектирования схемы на уровне:

Gate level

```

module logic(
    output OUT,
    input IN1,
    input IN2,
    input SEL
);

    wire w1, w2, w3;

```

```
    not (w1, SEL);
    and (w2, SEL, in2);
    and (w3, w1, in1);

    or (OUT, w2, w3);
endmodule
```

Data flow

```
module logic(
    output OUT,
    input IN1,
    input IN2,
    input SEL
);
    assign OUT = (~SEL & IN1) | (SEL & IN2);
    //ИЛИ
    assign OUT = (SEL == 1) ? IN2 : IN1;
endmodule
```

Behavioral

```
module logic(
    output reg OUT,
    input IN1,
    input IN2,
    input SEL
);
    always@(SEL or IN1 or IN2)
    begin
        case(SEL)
            1'b0 : OUT = IN1;
            1'b1 : OUT = IN2;
        endcase
    end
endmodule
```

Для примера последовательной схемы возьмем схему JK триггера и ее таблицу истинности (рис. 2).

 


Рисунок 2. JK триггер ее таблица истинности

Проектирования схемы на уровне:

Behavioral

```

module logic(
    output reg Q,
    input J,
    input K,
    input CLK
);
    initial
    begin
        Q = 1'b0;
    end

    always@(posedge CLK)
    begin
        case({J, K})
            2'b00 : Q = Q;
            2'b01 : Q = 1'b0;
            2'b10 : Q = 1'b1;
            2'b11 : Q = ~Q;
        endcase
    end
endmodule

```

В программе, порт *CLK* обеспечивает тактирования схемы и является синхронным входом. Ключевое слово *posedge* фиксирует передний фронт сигнала. В нашем случае блок *always* включается каждый раз, когда фиксирует передний фронт тактирующего сигнала *CLK*.

Практическая часть

Задания №1.

1. Открыть программу ISE Design Suite;
2. Создать новый проект **File** → **New Project**;
3. Добавить в проект рабочий файл **Project** → **New Source** → **Verilog Module**;
4. Спроектировать схему дешифратора 3x8 использовав один из уровней абстракции на выбор;
5. Синтезировать проект, запустив проверку **Synthesize-XST**;
6. Открыть подпрограмму для назначения реальных входов/выходов **Tools** → **PlanAhead** → **I/O Pin Planning (PlanAhead) – Post-Synthesis...**;
7. Запустить проверку **Implement Design**;
8. При успешных двух предыдущих проверках запустить генерацию исполняемого файла **Generate Programming File**;
9. Открыть подпрограмму для записи сгенерированного файла в ПЛИС **Tools** → **iMPACT...**;
10. Подключить ПЛИС к компьютеру через USB;
11. Запрограммировать ПЛИС.

Задания №2

Спроектировать схему демультиплектора 1x4.

Задания №3

Спроектировать схему дешифратора предназначенного для семисегментного элемента.

Задания №4

Написать программу работы триггеров RS, T и D.